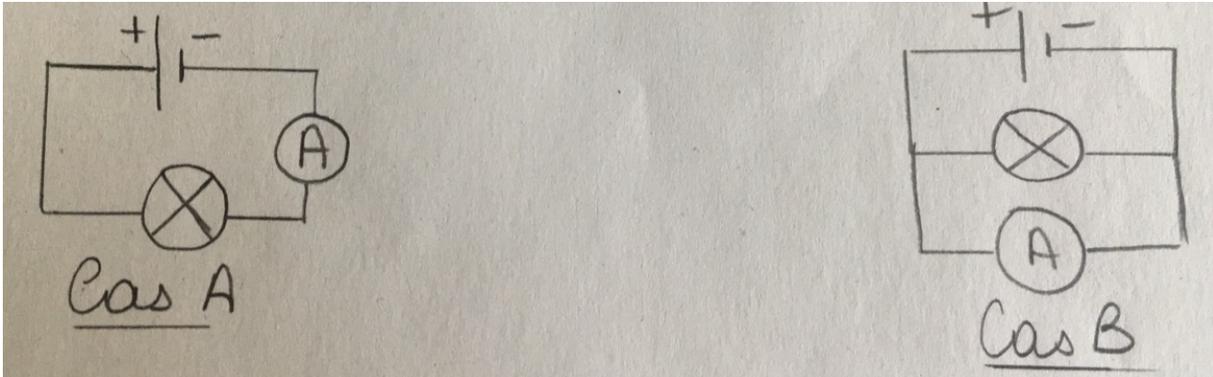


SÉRIE D'EXERCICES ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ N°21 (Partie n°2)
MESURE D'UNE INTENSITÉ DU COURANT

Exercice n°1 :

→ Je suis capable de brancher correctement un appareil de mesure
 Dans quel cas (A ou B) l'ampèremètre est-il branché correctement ?



Exercice n°2 :

→ Je suis capable mettre en relation des informations pour répondre à un problème

- 1) Quelle est la valeur de l'intensité du courant électrique mesurée dans chaque cas ? N'oublie pas de donner ta réponse avec l'unité adaptée.
- 2) Dans chaque cas, indique si le calibre est adapté. S'il ne l'est pas, explique comment faire la mesure correctement.

